

برای حل این سوال ابتدا لازم است که به رابطه‌ای برای Increment کردن یک عدد که در gray code بیان شده است، پی ببریم. برای این منظور، جدول کارنو را برای هر یک از بیت‌ها رسم می‌کنیم و رابطه منطقی میان ورودی که خود یک عدد چهار بیتی در gray code است و بیت iام خروجی را به دست می‌آوریم.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0001	1100	1101	0000
01	0011	0100	1111	1000
11	0010	0101	1110	1001
10	0110	0111	1010	1011

در جدول مقابل می‌توانید حالت بعد از Increment شدن هر عدد در نمایش gray code را مشاهده بفرمایید.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

اگر پس از Increment حاصل $A'B'C'D'$ باشد، برای A' خواهیم داشت.

$$A' = BC'D' + AC + AD$$

این شمارنده را به صورت rising edge triggered طراحی میکنیم. به این صورت که در کلاک بالارونده، مقدار جدید محاسبه و در خروجی قرار داده میشود. دقت بفرمایید که این در صورتی است که ورودی reset فعال نباشد. توجه بفرمایید که مقداردهی اولیه به شمارنده با مقدار صفر انجام میشود.

```
module counter (reset, gray, clock, out);
    input reset, gray, clock;
    output reg [3:0] out;

    initial begin
        out = 4'b0000;
    end

    always @(posedge reset) begin
        out = 4'b0000;
    end

    always @(posedge clock) begin
        if (reset == 1'b0) begin
            if (gray == 1'b0) begin
                out = out + 1;
            end else begin
                out[3] <= (out[2] & ~out[1] & ~out[0]) | (out[3] & out[1]) | (out[3] & out[0]);
                out[2] <= (~out[3] & out[1] & ~out[0]) | (out[2] & ~out[1]) | (out[2] & out[0]);
                out[1] <= (~out[3] & ~out[2] & out[0]) | (out[3] & out[2] & out[0]) | (out[1] & ~out[0]);
                out[0] <= (~out[3] & out[2] & out[1]) | (out[3] & ~out[2] & out[1]) | (out[3] & out[2] & ~out[1]) |
                (~out[3] & ~out[2] & ~out[1]);
            end
        end
    end
endmodule
```


برای تست یک ماژول به نام clock generator می سازیم که کلاک را در مدار شبیه سازی کند. از این ماژول در سوالات دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.

```
module clock_generator(output reg clock);
    parameter HALF_T = 1;

    initial begin
        clock = 0;
    end

    always begin
        #HALF_T clock = ~clock;
    end
endmodule
```

 سپس یک نمونه از این ماژول میگیریم و آن را به ازای ورودی های مختلف تست می کنیم. شکل زیر بخشی از شکل موج این مدار به ازای تست نوشته شده را نشان می دهد.



توجه بفرمایید که عددی باینری که طولش توانی از دو باشد را می‌توان به شکل زیر نوشت. (طول بزرگ تر از ۳۲)

$$\begin{aligned} a_{32n-1}a_{32n-2}a_{32n-3} \dots a_0 \\ = a_{32n-1}a_{32n-2}a_{32n-3} \dots a_{32(n-1)} \times 2^{32(n-1)} \\ + a_{32(n-1)-1}a_{32(n-1)-2}a_{32(n-1)-3} \dots a_{32(n-2)} \times 2^{32(n-2)} + \dots \\ + a_{31}a_{30}a_{29} \dots a_0 \times 2^0 \end{aligned}$$

بنابراین می‌توانیم عدد را به صورت بلوک‌های ۳۲ بیتی بنویسیم.

از طرفی توجه بفرمایید که $x \times 2^k$ برابر $x \ll k$ خواهد بود.

حال اگر عدد b را نیز به همین صورت بنویسیم و دو عبارت $a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times 2^i$ را در $a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times b_{31+j}b_{30+j}b_{29+j} \dots b_j \times 2^{i+j}$ ضرب کنیم، حاصل برابر $a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times b_{31+j}b_{30+j}b_{29+j} \dots b_j \times 2^{i+j}$ خواهد شد. بنابراین اگر همه عبارت‌های دو عدد رو نظیر به نظیر در هم ضرب کنیم، خواهیم داشت

$$\begin{aligned} a \times b &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times b_{31+j}b_{30+j}b_{29+j} \dots b_j \times 2^{i+j} \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times b_{31+j}b_{30+j}b_{29+j} \dots b_j \ll (i+j) \end{aligned}$$

توجه بفرمایید که $a_{31+i}a_{30+i}a_{29+i} \dots a_i \times b_{31+j}b_{30+j}b_{29+j} \dots b_j$ را می‌توانیم با ضرب کننده ۳۲ بیتی که در اختیار داریم محاسبه کنیم و با استفاده از شیفت دادن، حاصل ضرب‌های پاره‌ای را به صورت تجمعی با جواب آخر جمع کنیم. و به این صورت حاصل را به دست بیاوریم.

قطعه کد زیر دقیقاً همین روند را انجام می‌دهد.

```
module multiplier (clock, start, in1, in2, ready, out);
    parameter N = 128;

    input clock, start;
    input [N-1:0] in1, in2;

    output reg ready;
    output reg [2*N-1:0] out;

    reg [15:0] i, j;

    reg [31:0] op1, op2;
    wire [63:0] res;

    DSP high_speed_mult (res, op1, op2);

    always @(posedge start) begin
        ready = 1'b0;
        out = 1'b0;
        i = 16'b0;
        j = 16'b0;
    end
end
```

```

always @(posedge clock) begin
    if (start == 1'b1 && ready == 1'b0) begin
        op1 = in1 >> i;
        op2 = in2 >> j;
    end
end

always @(negedge clock) begin
    if (start == 1'b1 && ready == 1'b0 && res != 64'bx) begin
        out = out + (res << (i + j));
        j = j + 32;
        if (i == N) begin
            ready = 1'b1;
        end else if (j == N) begin
            i = i + 32;
            j = 0;
        end
    end
end
endmodule

```

در ماژول فوق، یک ضرب کننده ۳۲ بیتی داریم. با شروع عملیات و ۱ شدن سیگنال start مقدار صفر به خروجی‌ها و برخی مقادیر کمکی نسبت داده می‌شود.

در این مدار ۳۲ بیت ۳۲ بیت از دو ورودی جدا می‌کنیم و در لبه بالارونده در op1 و op2 قرار می‌دهیم. سپس در لبه پایین رونده حاصل را دریافت کرده و با اعمال شیفت مناسب، با خروجی جمع می‌کنیم. در هر مرحله نیز i و j را به عنوان متغیرهایی پیماینده پایش می‌کنیم تا در زمان اتمام، سیگنال‌های مورد نظر را فعال کنیم.

برای تست، دو عدد را به صورت رندوم تولید می‌کنیم. توجه کنید که تابع \$random یک عدد تصادفی ۳۲ بیتی خروجی می‌دهد. بنابراین برای اینکه عدد تصادفی ۱۲۸ بیتی داشته باشیم، میتوانیم ۴ بار از این تابع استفاده کنیم و خروجی‌ها را به هم متصل کنیم. سپس حاصل ضرب این دو عدد را یکبار به کمک ضرب داخلی خود وریلاگ و یکبار به کمک ماژولی که نوشتیم محاسبه می‌کنیم. در صورتی که دو پاسخ یکی باشد، ماژول به ازای این دو عدد صحیح کار میکند. با تغییر seed میتوانیم اعداد مختلفی تولید کنیم و به ازای چندین ترکیب مختلف ورودی برنامه خود را تست کنیم.

```

module test;
    wire clock;

    reg start;
    reg [127:0] in1, in2;

    wire ready;
    wire [255:0] out;

    integer i;

    reg [255:0] expected;

    clock_generator clk_ins (clock);
    multiplier mult_ins (clock, start, in1, in2, ready, out);

    initial begin
        in1 = 128'b0;
        in2 = 128'b0;
        for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
            in1 = in1 + ($random << (32 * i));
            in2 = in2 + ($random << (32 * i));
        end
        $display("%H", in1);
    end
endmodule

```

```
        $display("%H", in2);
        start = 1'b1;
end

always @(posedge ready) begin
    expected = in1 * in2;
    $display("ex:\t%H%H", expected[255:128], expected[127:0]);
    $display("ac:\t%H%H", out[255:128], out[127:0]);
end

initial begin
    #200 $finish;
end
endmodule
```

برای پیاده‌سازی رفتاری، از `@(in) always` استفاده میکنیم تا زمانی که ورودی `in` عوض شد، خروجی نیز بروزرسانی شود. توجه بفرمایید که `out[i]` زمانی برابر یک است که ورودی `in == i` باشد. بنابراین می‌توانیم به شکل زیر پیاده‌سازی را انجام دهیم.

```
module decoder2_4 (in, out0, out1, out2, out3);
    input [1:0] in;
    output reg out0, out1, out2, out3;

    always @(in) begin
        out0 = (in == 2'b00);
        out1 = (in == 2'b01);
        out2 = (in == 2'b10);
        out3 = (in == 2'b11);
    end
endmodule
```

پیاده‌سازی جریان داده‌ای نیز به طور مشابه خواهد بود. البته توجه بفرمایید که دیگر نیازی به اینکه `output reg` استفاده کنیم وجود ندارد.

```
module decoder2_4 (in, out0, out1, out2, out3);
    input [1:0] in;
    output out0, out1, out2, out3;

    assign out0 = (in == 2'b00);
    assign out1 = (in == 2'b01);
    assign out2 = (in == 2'b10);
    assign out3 = (in == 2'b11);
endmodule
```

در نهایت میتوانیم به شکل زیر تست بنویسیم.

```
module test;
    reg [1:0] in;
    wire out0, out1, out2, out3;

    decoder2_4 decoder2_4_instance(in, out0, out1, out2, out3);

    initial begin
        $monitor($time, " %b %b %b %b", out0, out1, out2, out3);

        #1 in = 2'b00;
        #1 in = 2'b01;
        #1 in = 2'b10;
        #1 in = 2'b11;
        #1 $finish;
    end
endmodule
```

نتیجه شکل موج برای هر دو به شکل زیر خواهد بود.

+	test/in	2h3		0	1	2	3
	test/out0	1h0					
	test/out1	1h0					
	test/out2	1h0					
	test/out3	1h1					

توجه بفرمایید که نام ماژول‌ها متناسب با نوع پیاده‌سازی متفاوت است.

توجه بفرمایید که هر دو پیاده‌سازی در فایل decoder2_4 قرار دارند. یکی از آنها به صورت کامنت در آمده است.

این سوال را به شکل زیر پیاده‌سازی می‌کنیم.

```
module key_checker(clock, reset, start, in, key, ready, valid, out);
    parameter N = 32;
    parameter W = 32;
    parameter M = N * W;

    input clock, reset, start;
    input [W-1:0] in;
    input [M-1:0] key;

    output reg ready, valid;
    output reg [M-1:0] out;

    initial begin
        ready = 1'b0;
        valid = 1'b0;
        out = 1'b0;
    end

    always @(posedge reset, posedge start) begin
        ready = 1'b0;
        valid = 1'b0;
    end

    always @(posedge clock) begin
        if (start == 1'b1 && reset == 1'b0) begin
            out = (out << W) + in;
        end
    end

    always @(negedge start) begin
        if (reset == 1'b0) begin
            valid = (out == key);
            ready = 1'b1;
        end
    end
endmodule
```

در حالت اولیه، همه مقادیر خروجی صفر خواهند بود. توجه کنید که صفر یک بیتی زمانی که به out نسبت داده میشود، از سمت چپ با صفر پر می‌شود.

هر زمان که start و یا reset برابر یک شود، مقدار ready و valid برابر صفر میشود تا با توجه به داده ورودی پردازش‌های جدید انجام شود.

همگام با لبه بالارونده کلاک، ورودی in دریافت میشود و به سمت راست چیزی که تا به حال دریافت شده، اضافه میشود. توجه بفرمایید که عرض ورودی W است. برای اضافه کردن in به سمت راست out، out را W واحد به سمت چپ شیفت میدهیم و آن را با in جمع میکنیم. البته با اپراتور concatenation نیز این کار میتوانستیم انجام دهیم. دقت بفرمایید که شرط انجام عملیات این است که start فعال و reset غیر فعال باشد. در زمان لبه پایین رونده start می‌توانیم مقدار مورد نظر را محاسبه کرده و در نهایت گزارش کنیم.

برای تست، این ماژول را با N و W کوچکتر می‌سازیم و تست می‌کنیم.