



تمرین اول طراحی سیستم‌های دیجیتال

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

آرین احدی نیا

شماره دانشجویی: ۹۸۱۰۳۸۷۸

استاد درس: جناب آقای دکتر بیات سرمدی

پاییز ۱۴۰۰

فهرست عناوین

۳	سوال ۱
۴	سوال ۲
۵	سوال ۳
۶	سوال ۴

سوال ۱

با توجه به طول متغیرها، مقادیر باینری آنها برابر خواهد بود با

i	0000 0000 0000 0000 0100 1010 0110 1100
a	1010
b	1011
c	0101
d	1111
e	00 1101

$i[3+:6]$ برابر $i[8:3]$ خواهد بود.

حال به تشریح و محاسبه هر یک از مقادیر می‌پردازیم.

اپراتورهای خط اول، اپراتورهای دوتایی بیتی (bitwise) هستند. به این صورت که $\&$ برابر bitwise AND است و بیت‌های دو بردار ورودی را نظیر به نظیر AND کرده و در خروجی قرار می‌دهد. همچنین اپراتور \sim در اینجا به عنوان یک اپراتور دوتایی بیتی استفاده شده است به این صورت که بیت‌های دو بردار ورودی را XNOR کرده و در خروجی قرار می‌دهد. با این استدلال، حاصل $a\&c$ برابر 0000 و حاصل $b\sim d$ برابر 1011 خواهد بود. توجه کنید که با اینکه ترتیب اندیس‌گذاری در a و c و همچنین b و d متفاوت است، اما اندیس تأثیری در عملکرد این دو اپراتور ندارد و اولین بیت کم‌ارزش با اولین بیت کم‌ارزش، دومین بیت کم‌ارزش با دومین بیت کم‌ارزش و ... جفت میشوند و اپراتور بر آنها اعمال می‌گردد.

اپراتور $\{\}$ مربوط به concatenation است به این صورت که بیت‌های بردارهای ورودی را با حفظ ترتیب به همدیگر می‌چسبانند. در نتیجه حاصل $\{2'b10, b\}$ برابر 101011 خواهد شد. اپراتور $|$ برای bitwise OR است به این صورت که بیت‌های دو بردار ورودی را نظیر به نظیر OR کرده و در خروجی قرار می‌دهد. بنابراین $\{2'b10, b\}|e$ برابر 101011|001101 است که برابر 101111 می‌شود.

در نهایت توجه کنید که اپراتور $\&\&$ یک اپراتور دوتایی منطقی است. به این صورت که هر یک از ورودی‌ها را به عنوان یک مقدار منطقی در نظر می‌گیرد و آنها را با هم AND می‌کند. توجه کنید که هر مقدار غیر از صفر به عنوان True یا تک بیت ۱ ارزیابی خواهد شد بنابراین $a\&\&b$ برابر $1\&\&1$ و در نهایت برابر 1 خواهد بود.

بنابراین خروجی این کد برابر خواهد بود با

```
0000 1011
101111 1
```

سوال ۲

خط ۱: چون N به صورت پارامتر است، تعریف اندازه ورودی b برحسب N حتما باید در خطوط بعدی انجام شود. بنابراین خط زیر به زیر خط ۴ اضافه می شود.

```
input [N-1:0] b;
```

و خط ۱ به شکل زیر تغییر می کند.

```
module q2 (q, a, b, lda, ldb, clk);
```

خط ۴: پس از تمامی دستورات Verilog، باید ";" بیاید. در انتهای این دستور ";" نیامده است.

خط ۱۰: در گیت های primitive، ابتدا خروجی ها و سپس ورودی ها به instance پاس داده میشوند. بنابراین این خط باید به شکل زیر تغییر کند.

```
and (out_two, b[0], lda);
```

تا به اینجا، کد تبدیل به کد کامپایل پذیر و شبیه سازی پذیر شده است. اما طبق فرمایش دستیاران محترم آموزشی، خروجی - که q است - باید مقدار داشته باشد. حقیقتا به دست آوردن ضابطه خروجی از روی صورت سوال غیر ممکن است بنابراین با توجه به یک فرض پیش می رویم.

فرض: فرض می کنیم که دو بیت خروجی برابر مقدار هر یک از سیم ها می شود.

در این صورت اصولا نیازی به تعریف wire نبود و میتوانستیم مستقیما از $q[0]$ و $q[N-1]$ به جای آنها استفاده کنیم. در این صورت دو خط مربوط به تعریف wire ها حذف و گیت ها به صورت زیر در می آمدند.

```
xor (q[0], a[N-1], ldb);
```

```
and (q[N-1], b[0], lda);
```

اما راهکار دیگر این است که از buffer برای وصل کردن wire های تعریف شده به خروجی استفاده کنیم. در این صورت دو خط به صورت زیر به انتهای کد اضافه می شد.

```
buf (q[0], out_one);
```

```
buf (q[N-1], out_two);
```


سوال ۳

(الف) با استفاده از جدول کارنو و ساده سازی POS، ضابطه خروجی مدار بر حسب ورودی‌ها به شکل زیر خواهد بود.

a_2a_1 \ a_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$q = a_0a_1 + a_1a_2 + a_2a_0$$

 در نتیجه شماتیک مدار به شکل زیر در خواهد آمد.



(ب) ماژول مورد نظر را می‌توانیم به شکل زیر در زبان Verilog در سطح گیت تولید کنیم.

```
module Hamming_weight (a, q);
    output q;
    input [2:0]a;

    wire a1, a2, a3;

    and (a1, a[0], a[1]);
    and (a2, a[1], a[2]);
    and (a3, a[2], a[0]);

    or (q, a1, a2, a3);
endmodule
```

سوال ۴

(الف) ساده‌سازی اولیه را بر مبنای جدول کارنو و ساده‌سازی POS انجام می‌دهیم. سپس با انجام عملیات‌های جبر منطقی تلاش برای ساده‌سازی هر چه تمام‌تر و حذف گیت‌های NOT می‌کنیم. در نهایت توجه فرمایید که با توجه به کامل بودن منطقی NAND و یا NOR گیت NOT را می‌توانیم به صورت‌های

$$a' = \text{NAND}(a, a)$$

$$a' = \text{NOR}(a, a)$$


بسازیم.

$\begin{matrix} CB \\ A \end{matrix}$	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0

$$q = A'(B' + C)$$

$$q = A'(B' + C) = \left((A'(B' + C))' \right)' = (A + BC')' = \text{NOR}(A, BC') = \text{NOR}(A, \text{NOR}(C, C)B)$$

 بنابراین شماتیک مدار به صورت زیر در خواهد آمد.



(ب) ماژول مورد نظر را می‌توانیم به شکل زیر در زبان Verilog در سطح گیت تولید کنیم.

```
module truth_table (A, B, C, Q);
    output Q;
    input A, B, C;

    wire C_not, and_res;

    nor (C_not, C, C);
    and (and_res, C_not, B);
    nor (Q, A, and_res);
endmodule
```